

$$R_1 = 1000 \Omega$$

$$R_2 = 2000 \Omega$$

$$R_3 = 3000 \Omega$$


$$V = 6 \text{ V}$$

$$I = 2,00 \times 10^{-3} \text{ A}$$

① Equivalente de Thevenin


Carga ha usar R_2 , entonces $R_2 = R_L$

- * Hallar R_{TH} ?

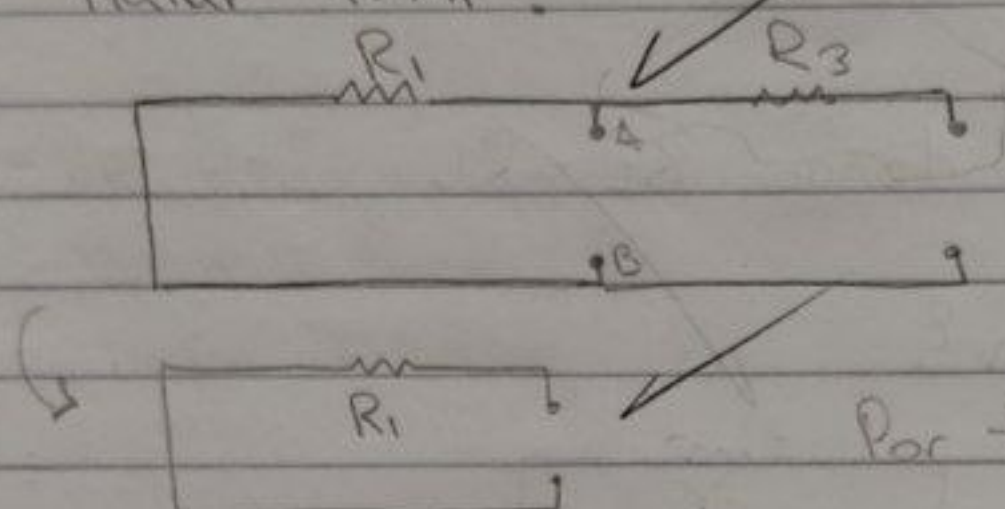

Por tanto $R_{TH} = R_1 = 1000 \Omega$

- * Hallar V_{TH} ?

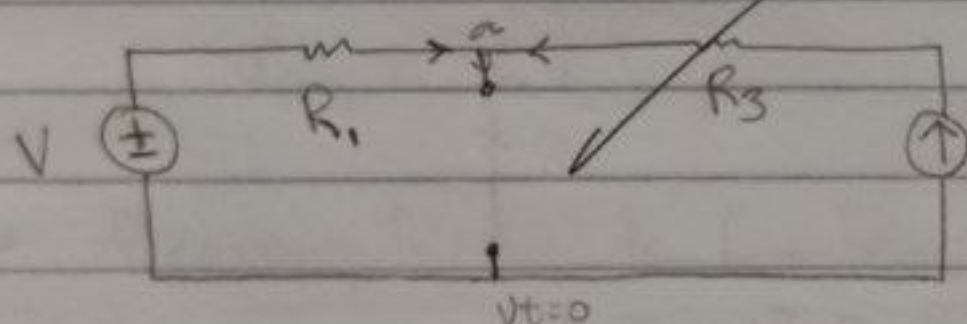

Por Nodos:

Nodo a

$$V_{TH} - V_a = -V + V_{R1}$$

$$V - V_a = V_{R1}$$

$$I_{R1} + I_{R3} = 0$$

$$\frac{V - V_a}{R_1} + I = 0$$

$$V_{TH} - V_a = V_{R1} + V_{R3}$$

$$V_{R1} - V_a = V_{R3}$$

$$\frac{V - V_a}{R_1} + I = 0$$


$$V_a = V_{TH}$$

$$I_{R3} = I$$

$$V_a = \left(\frac{V}{R_1} + I \right) R_1 = 8 \text{ V}$$

$$V_a = V_{TH} = 8 \text{ V}$$

Entonces el equivalente de Thevenin:

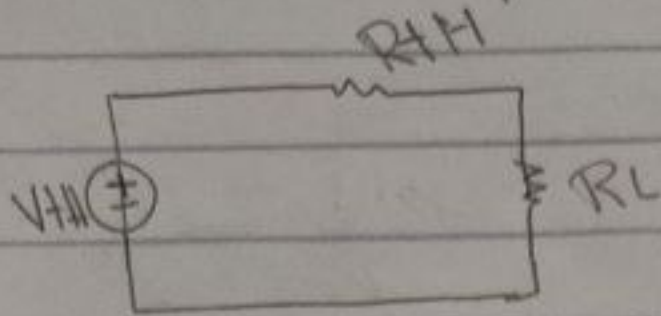

$$V_L = \frac{V_{TH} \times R_L}{R_L + R_{TH}} = 5,33 \text{ V}$$


$$\begin{cases} V_L = V_{R2} \\ I_L = I_{R2} \end{cases}$$

$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = 2,67 \times 10^{-3} \text{ A}$$

② Equivalente Norton

Carga R_2 donde $R_2 = R_L$

* Hallar I_n ?

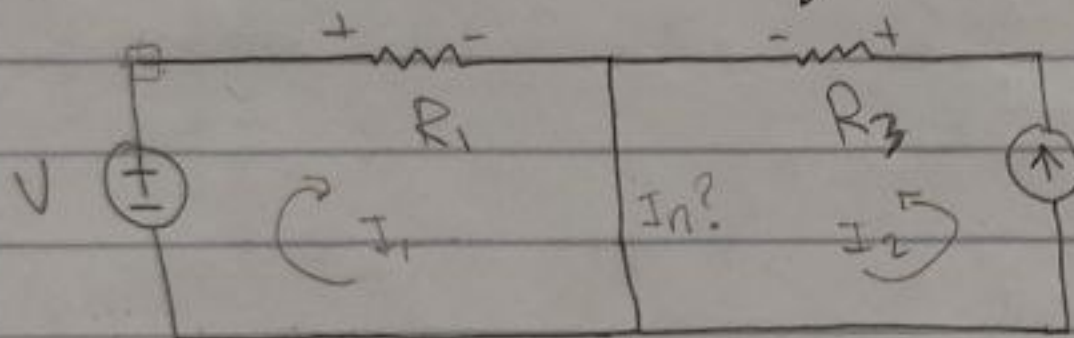

$$I_2 = 6 \text{ mA}$$

Por Mallas:

$$I_n = I_1 + I_2, \quad I = I_{R3} = I_2$$

Malla 1:

$$-V + V_{R1} = 0$$


$$-V + I_1 R_1 = 0$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = 6 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_n = (6 \times 10^{-3} \text{ A} + 2 \times 10^{-3} \text{ A})$$

$$I_n = 8 \times 10^{-3} \text{ A}$$

Entonces el equivalente de Norton:

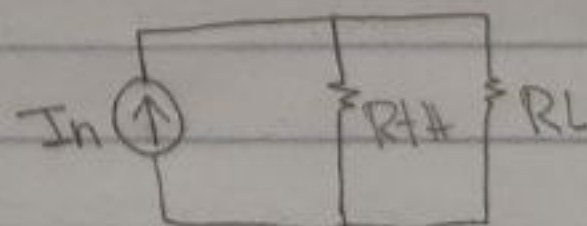

$$I_L = \frac{I_n \times R_{TH}}{R_{TH} + R_L} = 2,67 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$V_L = 5,33 \text{ V}$$

Malla 2:

$$-V_{R1} + V_{R3} = 0$$

$$-V_{R1} + I R_3 = 0$$

$$V_{R1} = I R_3$$

* Entonces Aplicando el principio de Superposición:

$$V_{R1} = V'_{R1} - V''_{R1} = -0,67V \quad \frac{+}{-} = V$$

$$V_{R2} = V'_{R2} + V''_{R2} = 5,33V$$

$$V_{R3} = V'_{R3} = 6V$$

$$I_{R1} = -I'_{R1} + I''_{R1} = 6,67 \times 10^{-3} A$$

$$I_{R2} = I'_{R2} + I''_{R2} = 2,67 \times 10^{-3} A$$

$$I_3 = I_{R3} = 2 \times 10^{-3} A$$

④ Valores Medidos:

$$R_3 = 3,01 k\Omega \quad R_1 = 1,01 k\Omega$$

$$R_2 = 2,01 k\Omega \quad V = 6,00 V$$

$$I = 2,01 \times 10^{-3} A$$

Superposición

$$V'_{R1} = -1,26 V$$

$$V''_{R1} = 2 V$$

$$I'_{R1} = -1,32 \times 10^{-3} A \quad I''_{R1} = 2,09 \times 10^{-3} A$$

$$V'_{R2} = 1,27 V$$

$$V''_{R2} = 3,99 V$$

$$I'_{R2} = 1,65 \times 10^{-3} A \quad I''_{R2} = 2,10 \times 10^{-3} A$$

$$V'_{R3} = -5,70 V$$

$$V''_{R3} = 0 V$$

$$I'_{R3} = 2 \times 10^{-3} A \quad I''_{R3} = 0 A$$

$$V_{R1} = 0,74 V, \quad V_{R2} = 5,26 V, \quad V_{R3} = 5,70 V$$

Norton:

$$I_{R1} = 6,8 \times 10^{-3} A, \quad I_{R2} = 2,76 \times 10^{-3} A, \quad I_{R3} = 2 \times 10^{-3} A$$

$$I_1 = 6,22 \times 10^{-3} A$$

$$I_2 = 2 \times 10^{-3} A$$

$$I_n = I_1 + I_2 = 6,22 \times 10^{-3} A + 2 \times 10^{-3} A = 8,22 \times 10^{-3} A$$

Thevenin

$$R_{TH} = 1010 \Omega$$

$$V_{TH} = 7,85 V$$

⑤ Calculando errores:

$$\epsilon_{V_{R1}} = 5,26\%$$

$$\epsilon_{V'_{R1}} = 0\%$$

$$\epsilon_{I_{R1}} = 0,76\%$$

$$\epsilon_{I''_{R1}} = 4,5\%$$

$$\epsilon_{V'_{R2}} = 4,51\%$$

$$\epsilon_{V''_{R2}} = 0,25\%$$

$$\epsilon_{I'_{R2}} = 0\%$$

$$\epsilon_{I''_{R2}} = 5\%$$

$$\epsilon_{V'_{R3}} = 5\%$$

$$\epsilon_{V''_{R3}} = 0\%$$

$$\epsilon_{I''_{R3}} = 0\%$$

$$\epsilon_{I_{R3}} = 0\%$$

$$\epsilon_{R_{TH}} = 1\%$$

$$\epsilon_{V_{R1}} = 10\%$$

$$\epsilon_{I_{R1}} = 1,94\%$$

$$\epsilon_{V_{TH}} = 1,87\%$$

$$\epsilon_{V_{R2}} = 1,31\%$$

$$\epsilon_{I_{R2}} = 1,12\%$$


$$\epsilon_{I_n} = 2,75\%$$

$$\epsilon_{V_{R3}} = 5\%$$

$$\epsilon_{I_{R3}} = 0$$

③ Principio de Superposición:

* Apagando la fuente de Voltaje:

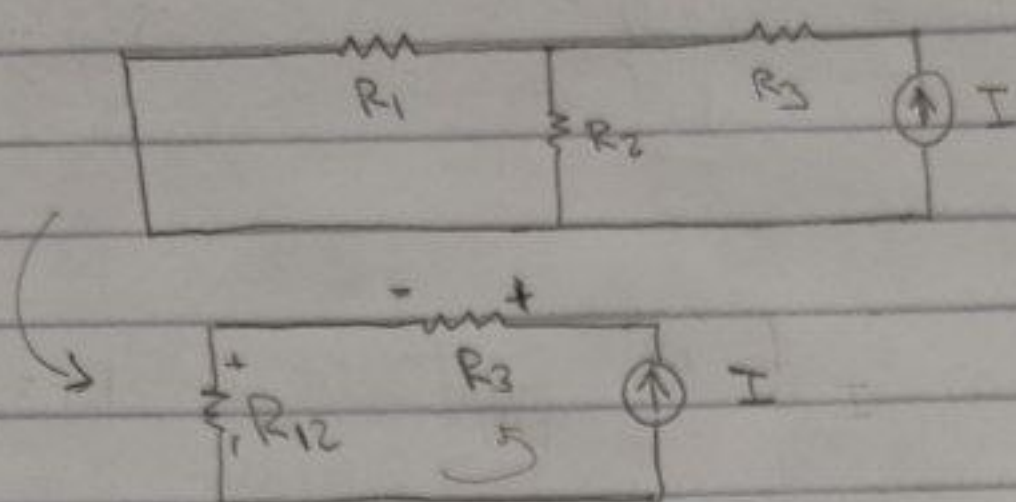

$$R_{12} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

$$R_{12} = 666.67 \, \Omega$$

Por Mallas:

$$I = I_{R3} = I_{R12}$$

$$-V_{R1} + V'_{R3} + V'_{12} = 0$$

$$-V_{R1} + I R_3 + I R_{12} = 0$$

$$V_{R1} = 7.33 \, \text{V}$$

$$V_{12} = V_{R1} = V_{R2}$$

$$V'_{R12} = 1.33 \, \text{V}$$

$$V'_{R1} = 1.33 \, \text{V}$$

$$V'_{R2} = 1.33 \, \text{V}$$


$$V'_{R3} = 6 \, \text{V}$$

$$I'_{R1} = 1.33 \times 10^{-3} \, \text{A}$$

$$I'_{R2} = 6.65 \times 10^{-4} \, \text{A}$$

$$I'_{R3} = 2 \times 10^{-3} \, \text{A}$$

* Desconectando la fuente de Corriente:

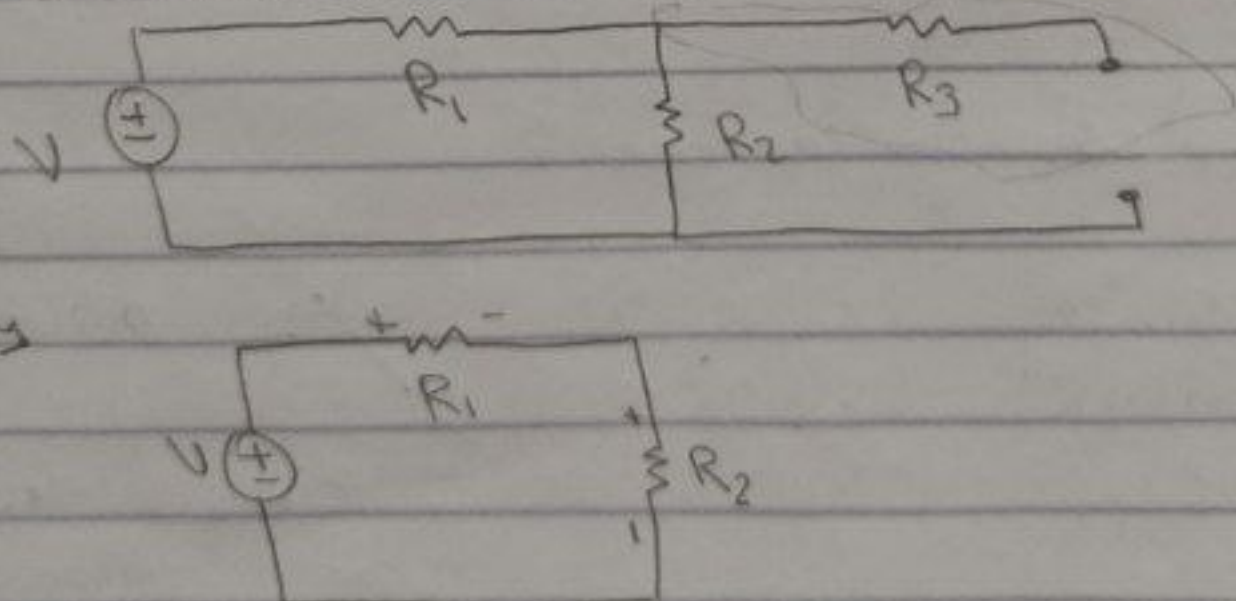

Por divisor de voltaje:

$$V''_{R1} = \frac{V \cdot R_1}{R_1 + R_2} = 2 \, \text{V}$$

$$V''_{R2} = \frac{V \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 4 \, \text{V}$$

$$V''_{R3} = 0 \, \text{V}$$

$$I''_{R1} = 2 \times 10^{-3} \, \text{A}$$

$$I''_{R2} = 2 \times 10^{-3} \, \text{A}$$

$$I''_{R3} = 0 \, \text{A}$$