

A * Método de mallas

$$I_{R1} = I_1 = I_V$$

$$I_{R2} = I_1 + I_2$$

$$I_{R3} = I_2 = I \quad (3)$$

Malla 1:

$$-V + V_{R1} + V_{R2} = 0$$

$$-V + R_1 I_1 + R_2 (I_1 + I_2) = 0$$

$$-V + I_1 (R_1 + R_2) + I_2 R_2 = 0 \quad (1)$$

$$I_1 = \frac{V - I_2 R_2}{R_1 + R_2}$$

Malla 2:

$$-V_i + V_{R3} + V_{R2} = 0$$

$$-V_i + R_3 I_2 + R_2 (I_1 + I_2) = 0 \quad (2)$$

$$-V_i + R_3 I + R_2 (I_1 + I) = 0$$

$$V_i = R_3 I + R_2 I_1 + R_2 I$$

* Valores teóricos:

$$R_1 = 1000 \Omega$$

$$R_2 = 2000 \Omega$$

$$R_3 = 3000 \Omega$$

$$V = 6V$$

$$I = 2,00 \times 10^{-3} A$$

$$V_i = 3000 \Omega (2,00 \times 10^{-3} A) + 2000 \Omega (6,67 \times 10^{-4} A) + 2000 \Omega (3,00 \times 10^{-3} A)$$

$$\Rightarrow V_i = 11,33V$$

$$V_{R1} = R_1 I_1$$

$$V_{R1} = 1000 \Omega (6,67 \times 10^{-4} A)$$

$$\Rightarrow V_{R1} = 0,67V$$

$$V_{R2} = R_2 (I_1 + I_2)$$

$$V_{R2} = 2000 \Omega * (2,67 \times 10^{-3})$$

$$\Rightarrow V_{R2} = 5,33V$$

$$V_{R3} = R_3 I_2$$

$$V_{R3} = 3000 \Omega (2,00 \times 10^{-3} A)$$

$$\Rightarrow V_{R3} = 6V$$

$$I_1 = \frac{6V - 0,002A(2000\Omega)}{3000\Omega} = 6,67 \times 10^{-4} A$$

$$\Rightarrow I_1 = 6,67 \times 10^{-4} A$$

$$\Rightarrow I_V = I_1 = 6,67 \times 10^{-4} A$$

$$\Rightarrow I_{R1} = I_1 = 6,67 \times 10^{-4} A$$

$$\Rightarrow I_{R2} = (I_1 + I_2) = (I_1 + I) = 2,67 \times 10^{-3} A$$

$$\Rightarrow I_{R3} = 2,00 \times 10^{-3} A$$

$$\Rightarrow P = (V * I_V) = (6V * 6,67 \times 10^{-4} A) = 4,00 \times 10^{-3} W$$

$$\Rightarrow P_2 = (V_i * I) = (11,33V * 2,00 \times 10^{-3} A) = 2,27 \times 10^{-2} W$$

$$P_1 = (V_{R1} * I_1) = (0,67V * 6,67 \times 10^{-4} A) = 4,05 \times 10^{-4} W$$

$$P_2 = (V_{R2} * (I_1 + I_2)) = (5,33V * 2,67 \times 10^{-3} A) = 1,42 \times 10^{-2} W$$

$$P_3 = (V_{R3} * I_2) = (6V * 2,00 \times 10^{-3} A) = 1,20 \times 10^{-2} W$$

$$\Sigma P_{entregada} = \Sigma P_{consumida}$$

$$2,67 \times 10^{-2} W \approx 2,66 \times 10^{-2} W$$

$$P_n < \frac{1}{4} W \quad \checkmark$$

* Valores Medidos

$$R_1 = 1,010 \Omega$$

$$R_2 = 2,010 \Omega$$

$$R_3 = 3,010 \Omega$$

$$V = 6,01V$$

$$I = 2,01 \times 10^{-3} A$$

$$V_{R2} = 0,70V$$

$$V_{R2} = 5,29V$$

$$V_{R3} = 5,77V$$

$$V_i = 10,90V$$

$$\text{Errores : } E\% = \left| \frac{V_{teorico} - V_{medido}}{V_{teorico}} \right| \times 100$$

Voltajes :

$$E_{V_1} = 4,47\%$$

$$E_{V_2} = 0,75\%$$

$$E_{V_3} = 2,16\%$$

$$E_V = 0,16\%$$

$$E_{V_i} = 3,83\%$$

$$I_{R_1} = 6,99 \times 10^{-3} A$$

$$I_{R_2} = 2,72 \times 10^{-3} A$$

$$I_{R_3} = 2,00 \times 10^{-3} A$$

Corrientes :

$$E_{I_1} = 2,98\%$$

$$E_{I_2} = 0\%$$

$$E_{I_{R_1}} = 2,98\%$$


$$E_{I_{R_2}} = 1,87\%$$

$$E_{I_{R_3}} = 0\%$$

$$E_{IV} = 2,98\%$$

$$E_I = 0,5\%$$

⑧ Método Nodos

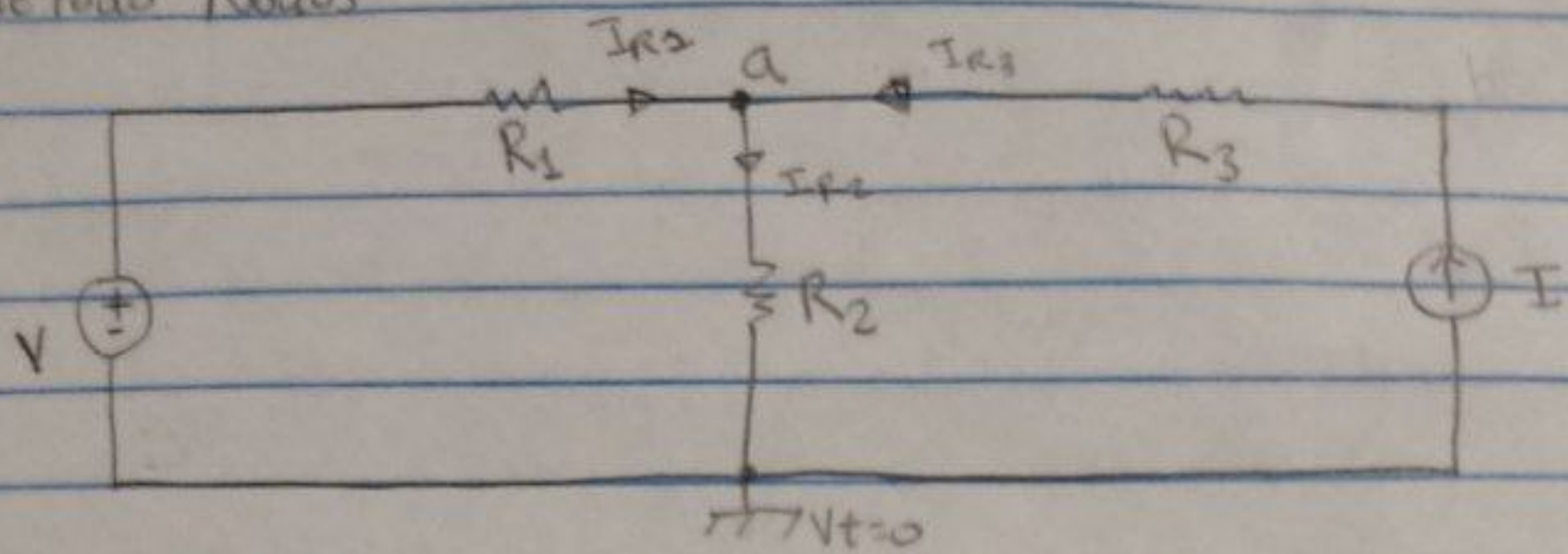

* Nodo a:

$$I_{R1} - I_{R2} + I_{R3} = 0$$

$$\frac{V_{R1}}{R1} - \frac{V_{R2}}{R2} + \frac{V_{R3}}{R3}$$

$$I_{R3} = -I$$

$$\frac{V - V_a}{R1} - \frac{V_a - 0}{R2} + I = 0$$

$$\frac{V - V_a}{R1} - \frac{V_a}{R2} = -I$$

$$-V_a \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \right) = -I - \frac{V}{R1}$$

$$V_a = \frac{-I + V/R1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}} = 5,33V$$

$$I_{R1} = 6,70 \times 10^{-4} A$$

$$I_{R2} = 2,67 \times 10^{-3} A$$

$$I_{R3} = I = 2,00 \times 10^{-3} A$$

$$V_{R1} = 0,67V$$

$$V_{R2} = 5,34V$$

$$V_{R3} = 6,00V$$